

TRABAJO SED: VHDL

*Raquel García
Franco
Irene Álvarez Pérez
Lis Fortea Muñoz*

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA Y ALGORITMOS	2
3. DIAGRAMAS	2
• DIAGRAMA DE ESTADOS.....	2
• DIAGRAMA DE BLOQUES DE DISEÑO.....	3
4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS.....	6
5. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DE DISEÑO	7
6. EXPLICACIÓN DE INTERFAZ Y FUNCIONAMIENTO	8
7. FUNCIONES IMPORTANTES.....	9
• FSM MAESTRA.....	9
• FSM ESCLAVA.....	14
• DECODIFICADOR.....	14
8. BIBLIOGRAFÍA.....	17

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata del control de una cafetera, mediante la FPGA Nexys 4 DDR. La cafetera cuenta con dos modos para el café, uno corto de 10 segundos de duración y otro largo de 20 segundos. Además, se le ha incluido un depósito de leche y la opción de agregar azúcar. Más adelante se detallarán todos los elementos utilizados para la interfaz de usuario.

2. DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA Y ALGORITMOS

Para la realización del código principal de control de las diferentes etapas de la cafetera se ha seguido el modelo de máquina de estado, de manera que contamos con dos FSM, una maestra que se encarga de gestionar los estados y una esclava encargada de los temporizadores para cada uno de ellos.

3. DIAGRAMAS

- DIAGRAMA DE ESTADOS



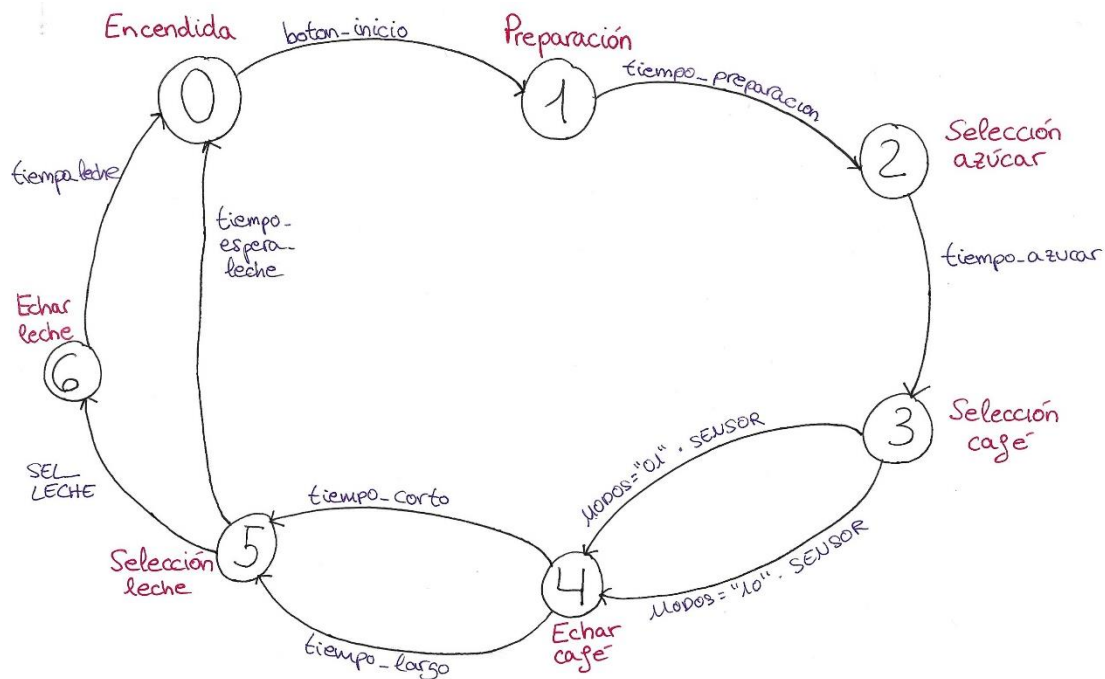


DIAGRAMA DE BLOQUES DE DISEÑO

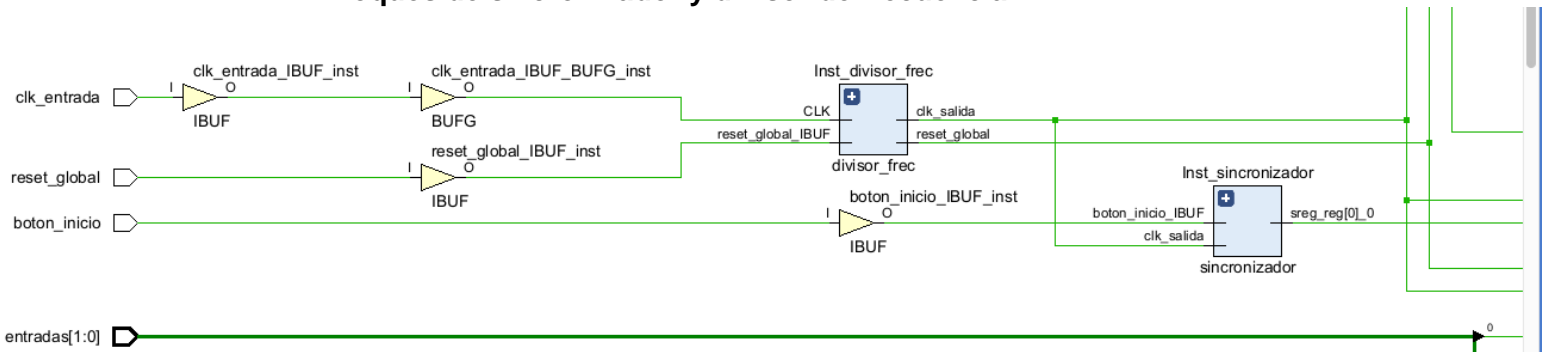
Bloques de sincronizador y divisor de frecuencia





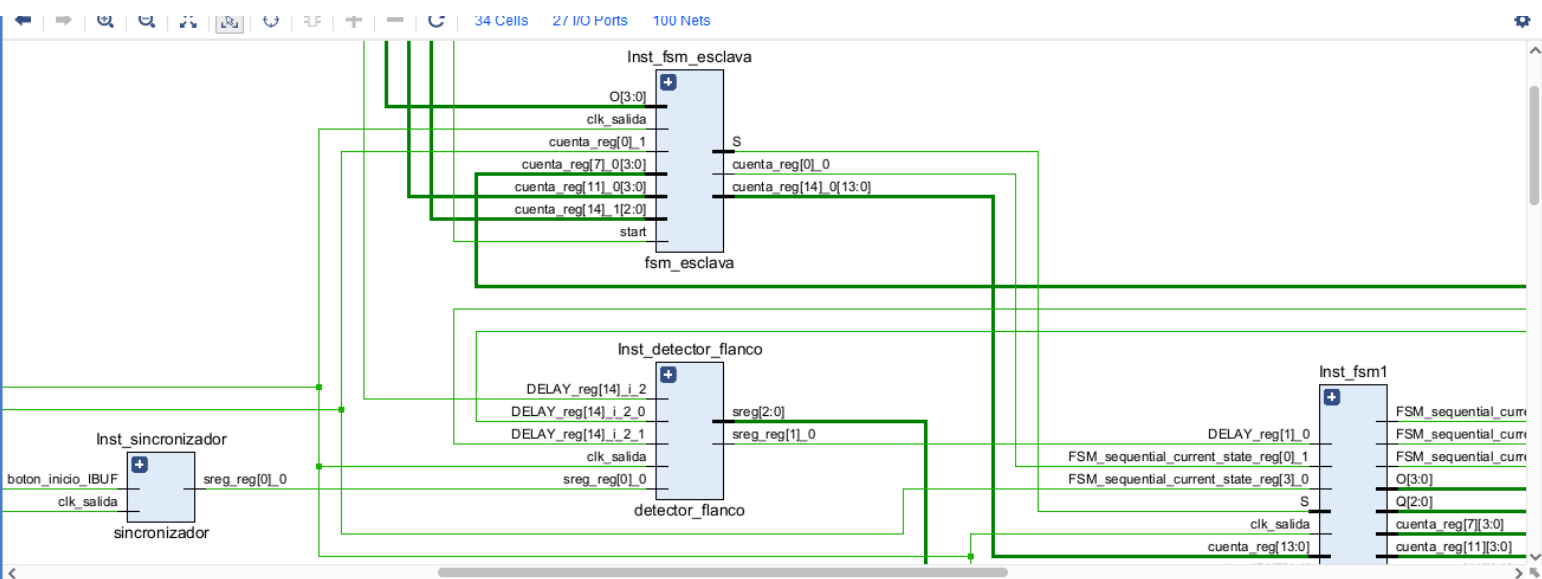
Bloques de fsm esclava y detector de flanco



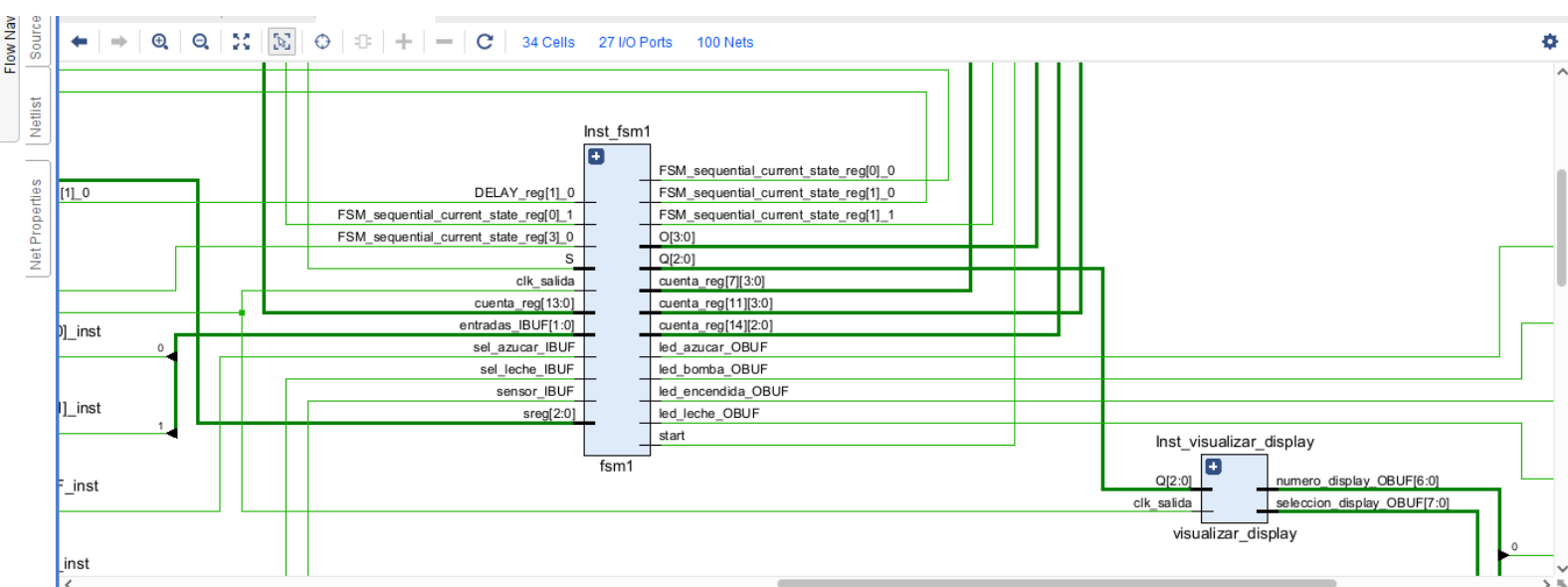
Bloques de fsm maestra y visualizar display




- Entradas

   


- Salidas

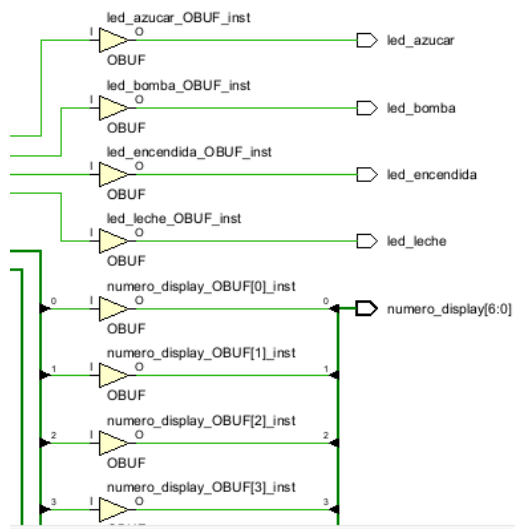

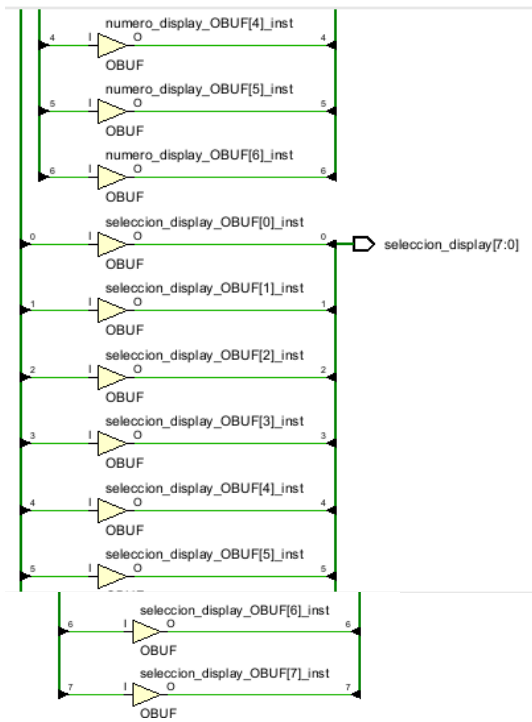

- Diagrama de diseño completo

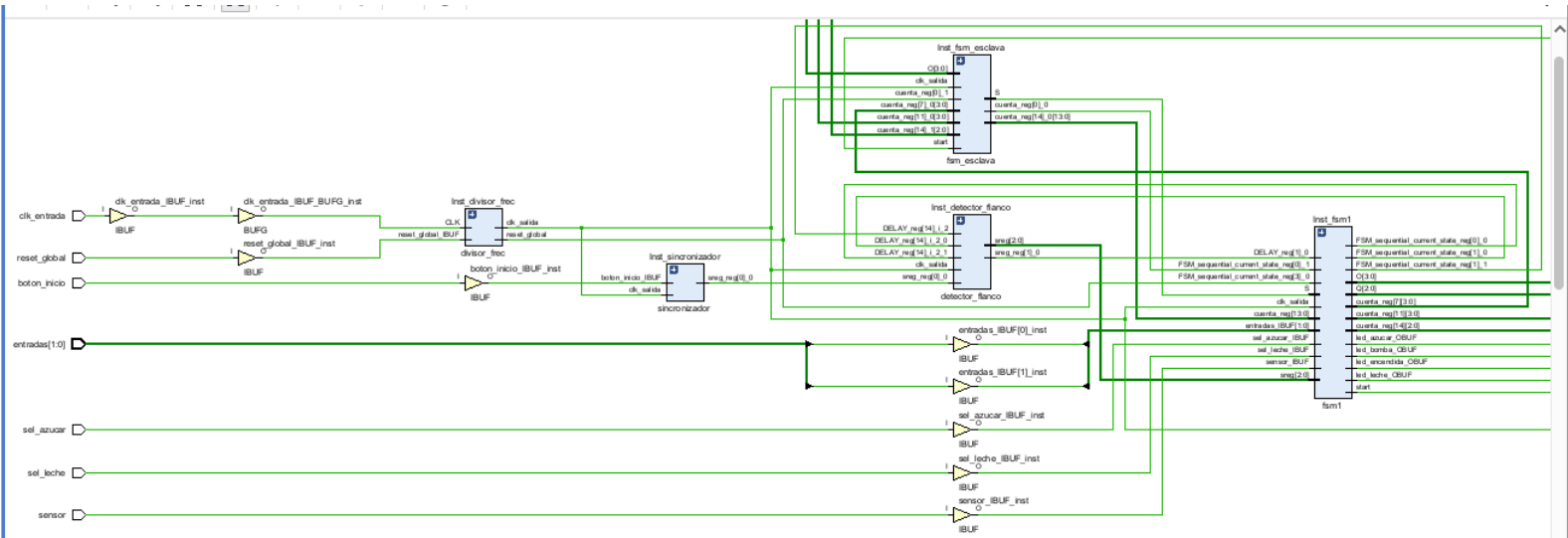

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DE DISEÑO

SINCRONIZADOR: Dado que se utiliza un botón para el encendido de la cafetera, es necesario controlar los rebotes de éste ya que si no se podría interpretar como varias pulsaciones. Para ello, es necesario este bloque de sincronización que evita la metaestabilidad y permite que se detecte una sola pulsación.

DETECTOR DE FLANCO: Cuando se pulsa el botón se genera un pulso de duración indeterminada. Para solucionar esto utilizamos este bloque, el cual genera un solo pulso cada vez que detecta un flanco de bajada en la señal de entrada (botón). De esta forma, cada vez que pulsemos el botón de inicio se generará una señal que dura un ciclo de reloj, y consecuentemente sólo habrá un flanco de subida en un período de reloj.

DIVISOR DE FRECUENCIA: Este bloque ha sido utilizado para ajustar la frecuencia de nuestro circuito y coordinar los tiempos para que se asemejen a la realidad.

FSM MAESTRA: Este bloque se trata de una máquina de estados maestra que controla la evolución de las distintas etapas de nuestra cafetera, determinando las condiciones y llevando a cabo las órdenes necesarias para la activación de las diferentes salidas y de los temporizadores.

FSM ESCLAVA: Se trata de una máquina de estados esclava que se comunica con la maestra, encargándose de realizar las cuentas correspondientes a los distintos temporizadores que permiten pasar de estado. De esta manera, la maestra es la que ejecuta las órdenes de activación de los temporizadores y la esclava es la que una vez acabada la cuenta se lo indica a su maestra.

DECODIFICADOR: Un decodificador es un circuito combinacional que realiza la operación inversa a la de un codificador de datos, por eso también se puede definir un decodificador como circuito que convierte un código binario concreto en una forma sin codificar. De esta manera, en este caso se ha utilizado este bloque para poder utilizar el display de 7 segmentos, recibiendo diferentes instrucciones en binario a partir de las cuales el display recibe la orden de escribir determinadas palabras durante el proceso.

VISUALIZAR DISPLAY: Este bloque de diseño permite el encendido de cada uno de los displays de los que dispone la FPGA.

6. EXPLICACIÓN DE INTERFAZ Y FUNCIONAMIENTO

Nuestra cafetera consta de los siguientes elementos para su control y funcionamiento:

- ❖ **Un botón de inicio:** Encargado de indicar a la cafetera que se desea preparar un café y que comience a prepararse para funcionar.
- ❖ **5 switches:** Los dos primeros destinados a los modos (uno para seleccionar el modo corto y otro para el largo), uno para seleccionar si se desea azúcar, otro para indicar que queremos que lleve leche y, por último, un sensor de presencia para que comience a funcionar la bomba de café, una vez elegido el modo, cuando se coloque el vaso.
- ❖ **4 LEDs:** El primero de ellos nos indicará en el primer estado que la cafetera ha comenzado a preparar el café, el siguiente que sólo se iluminará si el usuario selecciona que quiere azúcar, otro para indicar que la bomba está en funcionamiento, ya sea echando café o leche, y el último que se iluminará cuando se desee leche en el café.
- ❖ **Botón de RESET:** Se utilizará en el caso de que se desee resetear nuestra máquina. En el caso de ser pulsado se volverá al estado de encendida por defecto de la cafetera.
- ❖ **Displays:** Para nuestro trabajo se han utilizado los 8 displays disponibles en la FPGA. Estos se encargan de indicar al usuario en que etapa de selección se encuentra, aparecerá la palabra "ON" en el estado de máquina encendida, durante el estado de preparación aparecerá "PREPARAR", en el siguiente estado "AZÚCAR" cuando se deba seleccionar esta, en el estado de selección de café nos indicará con la palabra "ELIGE" que seleccionemos el modo y aparecerá "CORTO" o "LARGO" en función del que se desee para que, una vez confirmada la selección, aparezca el tiempo para cada uno ("10 o 20 SEGS") y, por último, mostrará si se ha elegido que lleva leche visualizando "LECHE" o "NO LECHE".

De esta manera, el funcionamiento procederá de la siguiente manera:

1. **Pulsación del botón de inicio:** Primeramente, el usuario pulsará el botón de encendido que hará que la cafetera pase de su estado de reposo al de preparación. También se encenderá un led que nos indica que está en funcionamiento.
2. **Selección de azúcar:** Pasado el tiempo de preparación (5 segundos), el display indicará que se debe elegir azúcar, si el usuario activa el switch correspondiente se encenderá el led de selección de azúcar. Una vez pasado el tiempo reservado para esta decisión (5 segundos), se pasará al siguiente estado para elegir el café.
3. **Selección del modo de café:** El usuario dispondrá de dos switches, uno para cada modo. Dependiendo del modo que se elija, el display mostrará nuestra elección. A continuación, la cafetera no empezará a echar el café hasta que se coloque el vaso en el sensor de presencia (simulado con un switch), tras esto, se encenderá el led de la bomba, el display nos indicará el tiempo según el modo (10 o 20 segundos) y transcurrido este, pasaremos al estado de selección de leche.
4. **Selección de leche:** En este estado el usuario dispondrá de otro switch para indicar si desea o no leche, encendiéndose un led en caso afirmativo y en ambos casos mostrando por display nuestra elección. En caso de desear leche, se activará la bomba con su led correspondiente y transcurridos 10

segundos se dará por terminado el proceso de preparación de nuestro café y se volverá al estado de reposo.

7. FUNCIONES IMPORTANTES

- FSM MAESTRA

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

entity fsm1 is
  generic (
    long_opcion:positive:=4
  );
  port (
    RESET : in std_logic; --reset asíncrono
    CLK : in std_logic; --reloj activo en el flanco de subida
    EDGE : in std_logic; --indicación de que se ha pulsado el boton de inicio

    MODOS : in std_logic_vector(1 downto 0); --switches para los modos del cafe
    SEL_LECHE: in std_logic; --switch para seleccionar si se desea leche
    SEL_AZUCAR: in std_logic; --switch para seleccionar si se desea azúcar
    SENSOR: in std_logic; --switch que simula sensor de presencia

    DONE: in std_logic; --entrada recibida de la esclava indica que se ha terminado
    de contar

    LED_ENCENDIDA: out std_logic; --led que muestra que se va a comenzar a
    preparar cafe
    LED_BOMBA: out std_logic; --led indica que esta activa la bomba
    LED_LECHE: out std_logic; --led indica que se desea leche
    LED_AZUCAR: out std_logic; --led indica que se desea azucar
    START: out std_logic;
    MODO_DISPLAY: out std_logic_vector(long_opcion -1 downto 0);--codigo que
    indica al display que palabra msotrar
    DELAY : out unsigned (14 downto 0)
  );
end fsm1;

architecture Behavioral of fsm1 is

  type STATES is (S0, S1, S2_1, S2_2, S3_1, s3_2, S4, S5_1, s5_2, S6);
  signal current_state: STATES := S0;
  signal next_state: STATES;
  constant tiempo_preparacion :positive := 5000; --tiempo de calentamiento/molido
  cafe
  constant tiempo_azucar : positive := 5000; --tiempo de seleccion de azucar
  constant tiempo_corto : positive := 12000; --tiempo de echar el cafe corto
  constant tiempo_largo : positive:= 21000;--tiempo de echar cafe largo
  constant tiempo_espera_leche: positive := 5000; --tiempo de seleccion leche
  constant tiempo_leche : positive := 11000; --tiempo de echar la leche
```

```

begin

state_register: process (RESET, CLK)
begin
    if RESET = '0' then
        current_state <= S0; --vuelve al estado por defecto encendida

    elsif rising_edge(CLK) then
        current_state <= next_state; --se pasa al siguiente estado
    end if;
end process;

nextstate: process (RESET, MODOS,EDGE, current_state,
DONE,SEL_LECHE,SEL_AZUCAR,SENSOR,MODOS)
begin
    next_state <= current_state;
    case current_state is
        when S0 => --estado de maquina encendida

            if EDGE = '1' then --se pulsa el boton de inicio
                next_state <= S1; --pasa a preparaci3n

            end if;

        when S1 => --estado de preparaci3n

            if DONE = '1' then --terminada la cuenta del tiempo se pasa al siguiente
estado
                next_state <= S2_1;
            end if;

        when S2_1=> --estado para cargar el tiempo de seleccion az3car

            next_state <= S2_2;

        when s2_2=> --estado de seleccion azucar

            if DONE = '1' then --pasado el tiempo de seleccion de azucar se va al
estado siguiente
                next_state <= S3_1;
            end if;

        when S3_1 => --estado para cargar tiempos del caf3

            if MODOS="01" then --se elige modo corto
                next_state <= S3_2;

            end if;

            if MODOS="10" then

                next_state <= S3_2;
            end if;

        when s3_2 => --estado para detectar vaso

```

```

        if SENSOR='1' then --detecta que se coloca el vaso y pasa al estado de
echar cafe
            next_state<=s4;
        end if;

when S4 => --estado echar cafe

    if DONE = '1' then --termina de contar el tiempo y pasa de estado
        next_state <= S5_1;
    end if;

when S5_1 => --estado para cargar el tiempo de seleccion leche

    next_state <= S5_2;

when S5_2 => --estado para seleccionar leche

    if SEL_LECHE ='1' then--se quiere leche
        next_state <= S6;-- se pasa a echar leche
    end if;

    if DONE = '1' then --si se termina el tiempo de seleccion sin querer leche se
vuelve a encendida
        next_state <= S0;
    end if;

when S6 =>--estado para echar leche
    if DONE = '1' then --se termina de contar el tiempo de echar leche y se
vuelve a encendida
        next_state <= S0;
    end if;

end case;
end process;

outputs: process (MODOS,EDGE, current_state,
SEL_LECHE,SEL_AZUCAR,SENSOR,MODOS)
case current_state is
    when S0 => --estado de maquina encendida
        LED_LECHE<='0'; --apaga todos los leds
        LED_BOMBA<='0';
        LED_AZUCAR <= '0';
        LED_ENCENDIDA <= '0';
        MODO_DISPLAY <= "0001"; --le indica al display que ponga "ON"
        if EDGE = '1' then --se pulsa el boton de inicio
            START <= '1';
            DELAY <= to_unsigned(tiempo_preparacion -2, DELAY'length); --carga el
tiempo de preparacion
        end if;

    when S1 => --estado de preparacion
        START<='0';
        DELAY<=(others=>'0');
        LED_ENCENDIDA <= '1'; --indica led que esta preparando

```

```

        MODO_DISPLAY<="0000"; --indica que aparece palabra "PREPARAR"

when S2_1=> --estado para cargar el tiempo de seleccion azucar
    LED_ENCENDIDA <= '0';
    START<='1';
    DELAY <= to_unsigned(tiempo_azucar -2, DELAY'length); --carga el tiempo
de seleccion azucar
    MODO_DISPLAY <= "0010"; --indica que aparezca la plabra "AZUCAR"

when s2_2=> --estado de seleccion azucar
    START<='0';
    DELAY<=(others=>'0');
    LED_ENCENDIDA <= '0';
    MODO_DISPLAY <= "0010"; --indica que aparezca la plabra "AZUCAR"
    if SEL_AZUCAR = '1' then --se selecciona que se desea azucar
        LED_AZUCAR <= '1'; --se activa led azucar
    end if;

when S3_1 => --estado para cargar tiempos del cafe
    START <= '1';
    LED_BOMBA<='0';
    LED_ENCENDIDA <= '0';
    MODO_DISPLAY <= "0011"; --indica que escriba palabra "ELIGE"
    if MODOS="01" then --se elige modo cafe
        MODO_DISPLAY <= "0100"; --le dice al display que escriba "CORTO"
        DELAY <= to_unsigned(tiempo_corto -2, DELAY'length);--carga el tiempo
de corto
    end if;
    if MODOS="10" then
        MODO_DISPLAY <= "1000"; --le dice al display que escriba "LARGO"
        DELAY <= to_unsigned(tiempo_largo -2, DELAY'length);--carga el tiempo
de largo
    end if;

when s3_2 => --estado para detectar vaso

    LED_ENCENDIDA <= '0';
    LED_BOMBA<='0';

when S4 => --estado echar cafe
    LED_ENCENDIDA <= '0';
    LED_BOMBA <= '0';
    START <= '0';
    DELAY<=(others=>'0');
    if MODOS = "01" then
        LED_BOMBA <= '1'; --se activa la bomba
        MODO_DISPLAY <= "0110"; --se indica al display que indique el tiempo
corto "10 SEG"
    end if;

    if MODOS = "10" then

```

```

        LED_BOMBA <= '1'; --se activa la bomba
        MODO_DISPLAY <= "1010"; --se indica al display que indique el tiempo
largo "20 SEG"
    end if;

    when S5_1 => --estado para cargar el tiempo de seleccion leche
        LED_BOMBA<='0';
        LED_ENCENDIDA <= '0';
        START<='1';
        DELAY <= to_unsigned(tiempo_espera_leche -2, DELAY'length);--carga el
tiempo de eleccion leche

    when S5_2 => --estado para seleccionar leche
        LED_BOMBA<='0';
        LED_ENCENDIDA <= '0';
        START <= '0';
        DELAY<=(others=>'0');

        if SEL_LECHE = '0' then --no se quiere leche
            MODO_DISPLAY <= "1110";--se indica al display que ponga "NO LECHE"
        end if;

        if SEL_LECHE ='1' then--se quiere leche
            LED_LECHE <= '1';--indica que queremos leche
            LED_BOMBA<='1';--activa la bomba
            MODO_DISPLAY <= "1100";--se indica al display que ponga "LECHE"
            START <= '1';
            DELAY <= to_unsigned(tiempo_leche -2, DELAY'length);--carga el tiempo
de echar leche
        end if;

    when S6 =>--estado para echar leche
        LED_ENCENDIDA <= '0';
        START<='0';
        DELAY<=(others=>'0');
        LED_LECHE <= '1';
        LED_BOMBA<='1';--se activa la bomba
    end if;

    when others =>
        MODO_DISPLAY<= "0000";
        LED_LECHE<='0';
        LED_BOMBA<='0';
        LED_AZUCAR <= '0';
        LED_ENCENDIDA <= '0';
        start<='0';
        DELAY<=(others=>'0');
    end case;

end Behavioral;

```

- **FSM ESCLAVA**

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

-- Implementamos un timer
entity fsm_esclava is
port(
    CLK    : in std_logic; --señal de reloj
    RESET  : in std_logic; --reset activo a nivel alto
    START  : in std_logic; -- señal de inicio
    DELAY  : in unsigned (14 downto 0); -- tiempo de espera
    DONE   : out std_logic --señal de fin
);
end fsm_esclava;

architecture Behavioral of fsm_esclava is
    signal cuenta : unsigned (DELAY'range);

begin
    process(RESET, CLK)
    begin
        if RESET = '0' then --si pulsamos el reset ponemos todo a 0
            cuenta <=(others => '0');

            elsif rising_edge(CLK) then
                if START = '1' then
                    cuenta <= DELAY; --se carga el valor de delay en cuenta
                elsif cuenta /= 0 then
                    cuenta <= cuenta -1;

                end if;
            end if;
        end process;
        DONE <= '1' when cuenta = 1 else '0'; --vale '1' cuando se ha acabado la
        cuenta

    end Behavioral;

```

- **DECODIFICADOR**

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY decodificador IS
    generic (
        long_opcion:positive:=4
    );
    PORT (
        seleccion : in std_logic_vector(long_opcion -1 downto 0);
        salida_disp0 : OUT std_logic_vector(6 downto 0);

```

```

        salida_disp1: out std_logic_vector(6 downto 0);
        salida_disp2 : out std_logic_vector(6 downto 0);
        salida_disp3 : out std_logic_vector(6 downto 0);
        salida_disp4 : out std_logic_vector(6 downto 0);
        salida_disp5 : out std_logic_vector(6 downto 0);
        salida_disp6 : out std_logic_vector(6 downto 0);
        salida_disp7 : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
END ENTITY decodificador;
ARCHITECTURE behavioral OF decodificador IS
BEGIN
    process(seleccion)
    begin
        case seleccion is
            when "0000"=>
                salida_disp7<="0000110";--E
                salida_disp6<="0010010";--S
                salida_disp5<="0001100";--P
                salida_disp4<="0000110";--E
                salida_disp3<="1001110";--r
                salida_disp2<="0001000";--A
                salida_disp1<="1111111";---
                salida_disp0<="1111111";---
            when "0010"=> --Nivel azúcar> AZUCAR
                salida_disp7<="0001000";--A
                salida_disp6<="0100100";--Z
                salida_disp5<="1000001";--U
                salida_disp4<="1000110";--C
                salida_disp3<="0001000";--A
                salida_disp2<="1001110";--r
                salida_disp1<="1111111";--vacio
                salida_disp0<="1111111";--vacio
            when "0100"=> --corto
                salida_disp7<="1000110";--C
                salida_disp6<="1000000";--o
                salida_disp5<="1001110";--r
                salida_disp4<="0000111";--t
                salida_disp3<="1000000";--o
                salida_disp2<="1111111";--vacio
                salida_disp1<="1111111";--vacio
                salida_disp0<="1111111";--vacio
            when "0110"=> --corto-10seg
                salida_disp7<="1111001";--1
                salida_disp6<="1000000";--0
                salida_disp5<="0010010";--S
                salida_disp4<="0000110";--E
                salida_disp3<="0000010";--G
                salida_disp2<="1111111";--vacio
                salida_disp1<="1111111";--vacio
                salida_disp0<="1111111";--vacio
            when "1000"=> --largo
                salida_disp7<="1000111";--L
                salida_disp6<="0001000";--A
                salida_disp5<="1001110";--r
                salida_disp4<="0000010";--G

```



```

salida_disp3<="1000000";--0
salida_disp2<="1111111";--vacio
salida_disp1<="1111111";--vacio
salida_disp0<="1111111";--vacio
when "1010"=> --largo-20seg
salida_disp7<="0100100";--2
salida_disp6<="1000000";--0
salida_disp5<="0010010";--S
salida_disp4<="0000110";--E
salida_disp3<="0000010";--G
salida_disp2<="1111111";--vacio
salida_disp1<="1111111";--vacio
salida_disp0<="1111111";--vacio
when "1100"=> -- con leche
salida_disp7<="1000111";--L
salida_disp6<="0000110";--E
salida_disp5<="1000110";--C
salida_disp4<="0001001";--H
salida_disp3<="0000110";--E
salida_disp2<="1111111";--vacio
salida_disp1<="1111111";--vacio
salida_disp0<="1111111";--vacio
when "1110"=> -- sin leche
salida_disp7<="1001000";--N
salida_disp6<="1000000";--O
salida_disp5<="1111111";--vacio
salida_disp4<="1000111";--L
salida_disp3<="0000110";--E
salida_disp2<="1000110";--C
salida_disp1<="0001001";--H
salida_disp0<="0000110";--E
when "0001"=> -- sin leche
salida_disp7<="1000000";--O
salida_disp6<="1001000";--N
salida_disp5<="1111111";--vacio
salida_disp4<="1111111";--vacio
salida_disp3<="1111111";--vacio
salida_disp2<="1111111";--vacio
salida_disp1<="1111111";--vacio
salida_disp0<="1111111";--vacio
when "0011"=> -- sin leche
salida_disp7<="0000110";--E
salida_disp6<="1000111";--L
salida_disp5<="1001111";--I
salida_disp4<="0000010";--G
salida_disp3<="0000110";--E
salida_disp2<="1111111";--vacio
salida_disp1<="1111111";--vacio H
salida_disp0<="1111111";--vacio
when others=>
salida_disp7<="1111111";--vacio
salida_disp6<="1111111";--vacio
salida_disp5<="1111111";--vacio
salida_disp4<="1111111";--vacio
salida_disp3<="1111111";--vacio

```

```
        salida_disp2<="1111111";--vacio
        salida_disp1<="1111111";--vacio
        salida_disp0<="1111111";--vacio
    end case;
end process;
end behavioral;
```

8. BIBLIOGRAFÍA

Guiones de prácticas de laboratorio y diapositivas de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales.